

Hvordan virker en bryter?

Sett kryss i tabellen.

Bryter i stilling 1:

Koble disse punktene sammen:	Leder strøm	Leder ikke strøm
blå – blå		
blå – rød		
rød – blå		
rød – rød		

Bryter i stilling 2:

Koble disse punktene sammen:	Leder strøm	Leder ikke strøm
blå – blå		
blå – rød		
rød – blå		
rød – rød		